Türklingel → Home Assistant: Umbau auf 2N7000 (Batteriegong mit Kontakteingang)

3 × 2N7000 + 3 × 1 MΩ, Wemos D1 mini · Stand 12.10.2026 · Optokoppler, 1N4007 und 1 kΩ entfallen · Trafo ist NICHT beteiligt

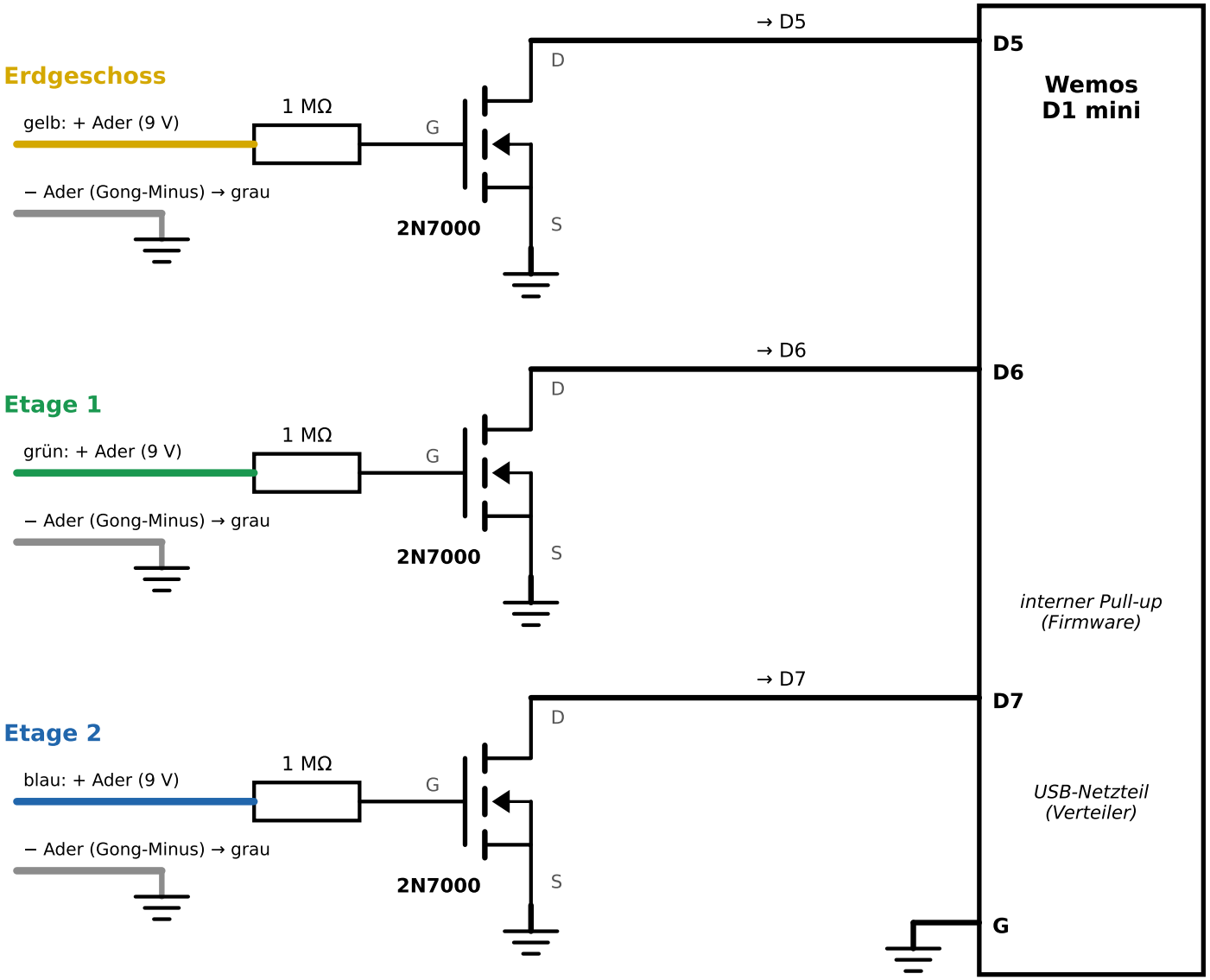

Massezeichen = gemeinsame Masse: alle Source-Beinchen + alle Minus-Adern (grau) + D1 „G“ (schwarz)

Nie zwei Plus-Adern verbinden und nie Plus mit Minus — das ist für den Gong ein Tastendruck · Minus-Adern dürfen zusammen
Keine Pins D3/D4/D8 · nach dem Löten Durchgang prüfen: Drain ↔ Gate und Drain ↔ Source dürfen nicht piepen

① VOR dem Löten messen (DC)

Je Etage die 2 Adern mit 9 V finden.

Schwarz an Ader A, rot an Ader B:

+9 V → B ist Plus (Signal), A ist Minus

−9 V → umgekehrt

Plan gilt nur, wenn je Etage eine eigene Plus-Ader und Minus gemeinsam/verbindbar.

Sonst: Werte an Claude, Plan anpassen.

② Pinbelegung 2N7000

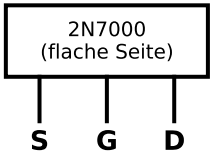

links → rechts:
Source · Gate · Drain

Gegenprobe Diodentest: rot an S, schwarz an D

→ 0,5–0,8 V (Body-Diode), umgekehrt: OL

③ Bauteile

1 MΩ: braun – schwarz – grün (– gold)

oder braun – schwarz – schwarz – gelb – braun

Raus: 3× PC817, 3× 1N4007, 3× 1 kΩ

④ Funktion

Ruhe: Ader 9 V → MOSFET leitet → Dx = LOW

Taste: Ader 0 V → MOSFET sperrt → Dx = HIGH

Gong-Last: ≈ 0 (Gate zieht keinen Strom)